

V353

RC-Kreis50Hz

RC-Konstante:

U_c in [V]	t in [μ s]
12,00	0
10,88	80
9,20 9,84	160
8,04 8,96	240
8,08 8,16	320
7,44	400
6,80	480
6,24 6,16	560
5,68	640
5,20	720
4,72	800
4,32	880
4,00	960
3,68	1000 1040
3,36	1120
3,12	1200
2,88	1280
2,64	1360
2,48	1440
2,32	1520
2,16	1600
2,00	1680
2,00	1760
	1840

Frequenz f [Hz]	Amplitude [V]	a [ms]	b [ms]	Amplitude CH2: U_c 15V
10	14,85	0,40	100,00	
30	14,65	0,80	33,33	
70	13,94	0,80	14,29	
100	13,15	0,88	10,00	
300	8,40	0,48	3,33	
700	4,28	0,28	1,43	
1000	3,09	0,22	1,00	
2000	1,50	0,11	0,50	
3000	1,01	0,08	0,33	
4000	0,76	0,06	0,25	
5000	0,62	0,05	0,20	

J